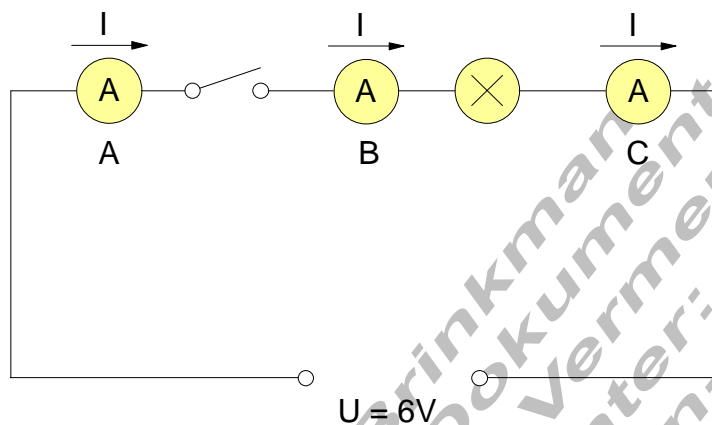


Messung der Stromstärke unverzweigt

Versuch	An verschiedenen Stellen im Stromkreis wird der Strom gemessen
----------------	--

Schaltung:



Ergebnis:

In einem unverzweigten Stromkreis ist die Stromstärke an allen Stellen gleich groß.