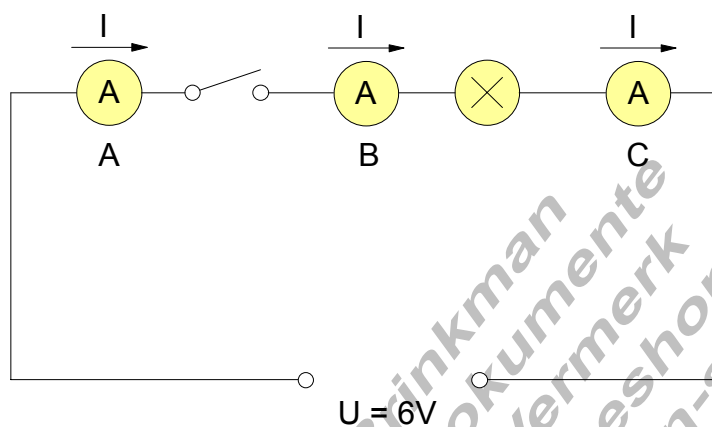


## Messung der Stromstärke unverzweigt

<b>Versuch</b>	An verschiedenen Stellen im Stromkreis wird der Strom gemessen
----------------	--

Schaltung:



### Ergebnis:

In einem unverzweigten Stromkreis ist die Stromstärke an allen Stellen gleich groß.